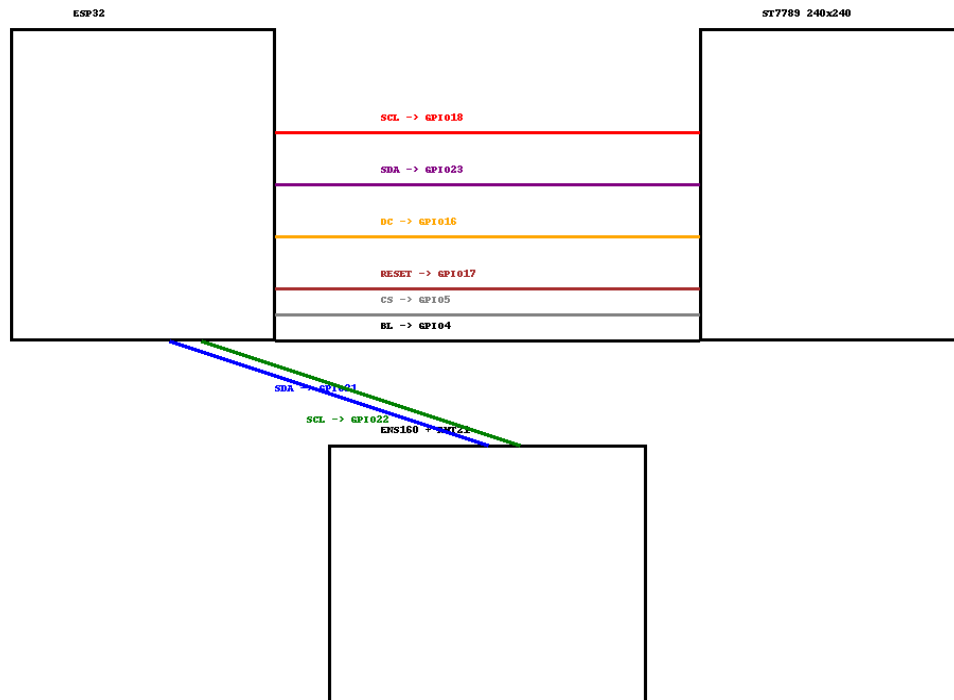


AirMonitor ESP32 – Guide de Câblage Complet

Ce document présente le câblage complet de l'AirMonitor ESP32 v1.9 : alimentation, GND, ENS160+AHT21, et écran ST7789 240×240. Ce guide est conçu pour les débutants et inclut les connexions essentielles.



Alimentation ESP32

- 5V via USB-C ou micro-USB
- Le régulateur interne fournit le 3.3V aux capteurs
- Ne jamais alimenter en 5V directement le ST7789 ou le capteur

Connexions ENS160 + AHT21 (I2C)

- VIN → 3.3V ESP32
- GND → GND ESP32
- SDA → GPIO 21
- SCL → GPIO 22

Connexions ST7789 240×240 (SPI)

- VCC → 3.3V
- GND → GND
- SCL → GPIO 18
- SDA → GPIO 23

- DC → GPIO 16
- RESET → GPIO 17
- CS → GPIO 5
- BL → GPIO 4 (luminosité)